 


Spezifikation

CORE Der Ringkernspeicher



Version 1.0

Idee:

Sascha Neuschl
Pirolweg 21
48167 Münster
Email: scn69@gmx.de

Dokumentenhistorie

Version	Autor(en)	Änderung	Datum
1.0	Neuschl, Sascha	Erste Version	11.06.2022

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	4
1.1	Idee	4
1.2	Ansatz.....	4
1.3	Aktueller Stand	5
2	Beschreibung des Konzepts	5
2.1	Das core memory shield.....	5
2.2	Anbindung an den NKC	6
2.3	Funktionsweise	7
3	Die Schaltung.....	8
3.1	Überblick.....	8
3.2	Dekoder-Logik	8
3.3	Ansteuerung der Kerne	9
3.4	Auswertung Sense Lines.....	9
4	Stückliste.....	10
5	Anwendung der NKC CORE Platine.....	11
5.1	Programme	11
6	Anhang.....	18
6.1	Quellennachweis:	18



1 Vorwort

1.1 Idee

Während meines Studiums schenkte mir ein Freund damals einen Einschub mit Ringkernspeichern. Die fand ich damals schon interessant - wusste ich doch, dass der Computer in der Kapsel der ersten Mondmission der NASA auch mit solchen Speichern ausgerüstet war, um gegen die Höhenstrahlung resistent zu sein. Und da der NKC schon retro ist fand ich, dass ihm dieses Stück lebendiger Speichergeschichte noch fehlt.

  1.2 Ansatz

Ich schaute mich bei ebay um und erwarb einen echten, alten Ringkernspeicher:



Ich las einiges im Web über den Betrieb dieser Speicher und schaute mich auch schon nach Bauteilen zur Ansteuerung um. Aber irgendwie schwante es mir, dass das – zumindest im Moment – dann doch eine zu große Aufgabe war.

Abhilfe schaffte an dieser Stelle das **core memory shield für einen arduino von Jussi Kilpeläinen** (<https://jussikilpelainen.kapsi.fi/wordpress/?p=213>). Man kann dort einen Bausatz mit Platine und Bauteilen erwerben. Den galt es, aufzubauen, über einen IO-Port an den NKC anzuschließen und mindestens Teile des Original C# - Codes in 6800X Assembler zu übersetzen.

1.3 Aktueller Stand

Mit dem aufgebauten Bausatz des core memory shield und dem Anschluss an einen IO-Port des NKC können per Programm alle 32 Kerne getestet und ein Byte oder Long geschrieben und gelesen werden.

2 Beschreibung des Konzepts


Hier wird ein Ringkernspeicher mit 32 Kernen / Bit betrieben. Die gesamte Logik zur Ansteuerung der Kerne befindet sich auf dem **core memory shield**.

Für den Anschluss an den NKC ist nur ein **IO-Port für Schreiben und Lesen** notwendig. Dieser kann explizit aufgebaut sein (wie bei mir) oder auch durch eine IOE-Karte realisiert sein.

 
2.1 Das core memory shield

Wenn man sich den Bausatz für das core memory shield beschafft, gibt es eine Dokumentation dazu (coremem-shield.pdf) mit dem Inhalt:

- Theorie des Ringkernspeichers
- Design des Bausatzes
- Aufbauanleitung
- Benutzerhinweise
- Fehlersuche
- Anhang:
 - o Schaltplan
 - o Platine
 - o Stückliste



 
Die wesentliche Aufgabe beim Aufbau der Platine ist die Erstellung der Kernmatrix. Mit einer Lupenlampe, Pinzette und ruhigen Hand klappt es aber recht gut.



2.2 Anbindung an den NKC

Wie man das **core memory shield** an den **NKC** anschließt, wird hier gezeigt.

- Layout arduino:

 

- NKC Port-Bytes und Zuordnung zum arduino:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	Modus
	X	K4	K3	K2	K1	K0	WR	EENABLE	Schreiben
	NC.	Kernadresse						Aktivieren	
arduino Pin	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D8	D0	
	X	X	X	X	X	X	RD		Lesen
	NC.							Lesen	
arduino Pin	X	X	X	X	X	X	X	D9	

- Spannungsversorgung:
 - o +5 Volt an arduino Pin Power +5V
 - o 0 Volt an arduino PINs Power GND und GND – links von digital 13

2.3 Funktionsweise

Die **Funktionsweise eines Kernspeichers** ist einmal in der Dokumentation des Bausatzes des core memory shields (coremem-shield, pdf) und in der Dokumentation des Grundlagenprojekts zum core memory shield von Ben North und Oliver Nash (coremem.pdf) nachzulesen.

Die **Funktionsweise des core memory shields** findet sich in der Dokumentation des Bausatzes


Die **Funktionsweise bei der Ansteuerung durch den NKC** ist wie folgt:

- **Schreiben eines Kerns:**
 - o Zuerst wird die gewünschte Kernadresse (Bit 6-2) in das Portbyte geschrieben
 - o Danach wird WR (Bit 1) zum Portbyte hinzugefügt :
 - Mit WR = 1 wird ein Kern/Bit gesetzt
 - o Danach wird EENABLE = 1 (Bit 0) gesetzt:
 - EENABLE = 1 wird für mindesten 3 µs angelegt
 - o Zum Schluss wird EENABLE = 0 für 25 µs angelegt
- **Lesen eines Kerns:**
 - o Zuerst wird die gewünschte Kernadresse (Bit 6-2) in das Portbyte geschrieben
 - o Danach wird WR (Bit 1) zum Portbyte hinzugefügt :
 - Mit WR = 0 wird ein Kern/Bit gelöscht
 - o Danach wird EENABLE = 1 (Bit 0) gesetzt:
 - EENABLE = 1 wird für mindesten 3 µs angelegt
 - o Zum Schluss wird EENABLE = 0 für 25 µs angelegt
 - o Dann wird RD (Bit 0) ausgelesen:
 - **Wenn RD = 1**, dann gab es bei dem Kern **eine Statusänderung**. Er besaß den Wert „1“ und besitzt jetzt den Wert „0“. D.h. das **Leseergebnis für den Kern ist „1“**. Durch das Auslesen des Kerns ist dessen Wert aber „0“, und deshalb muss der Kern danach wieder mit „1“ geschrieben werden. **Das ist typisch für Kernspeicher.**
 - **Wenn RD = 0**, dann gab es bei dem Kern **keine Statusänderung**. Er besaß den Wert „0“ und besitzt jetzt den Wert „0“. D.h. das **Leseergebnis für den Kern ist „0“**.


3 Die Schaltung

Die Schaltung der NKC-Core-Platine besteht aus der Schaltung für den **IO-Port des NKC**, der Dekoder-Logik des core memory shield zur Adressierung der Kerne, der eigentlichen **Ansteuerung der Kerne** und der **Auswertung der Sense Wires**, ob eine Änderung eines Kernstatus stattgefunden hat.


3.1 Überblick

 

3.2 Dekoder-Logik

 


3.3 Ansteuerung der Kerne

 

 3.4 Auswertung Sense Lines

Wenn auf den Sense Wires eine Spannung von 25 mV auftritt, zeigt das die Änderung des Kernstatus von „0“ auf „1“ oder umgekehrt an. Es wird dann ein Flipflop gesetzt, dass dann über RD vom NKC ausgelesen wird. Dieses Flipflop wird jeweils bei Auslösen von ENABLE = 1 zunächst zurückgesetzt.



4 Stückliste

Die **Stückliste des core memory shield** befindet sich in Dokumentation zu dem Bausatz (coremem-shield.pdf). Für die **Realisierung des NKC IO-Ports** auf einer Platine wird folgendes benötigt:

mechanisch:

Lochrasterplatine 12 cm X 10 cm	1 Stück
Stiftleiste gewinkelt – 45 polig	1 Stück
Stiftleiste gerade, zweireihig – 8 polig	1 Stück
IC-Fassung – 14-polig	1 Stück
IC-Fassung – 20-polig	3 Stück

Kondensatoren:

10 µF/16 V	1 Stück
------------	---------

ICs:

74LS32	1 Stück
74LS245	1 Stück
74LS374	1 Stück
74LS688	1 Stück

5 Anwendung der NKC CORE Platine

5.1 Programme

Mit den folgenden Programmen kann man folgendes tun:

- Einen Kern/Bit schreiben und lesen
- Ein Byte schreiben und lesen
- Ein Long schreiben und lesen
- Alle 32 Kerne testen und Ausgabe, welche Kerne funktionieren und welche nicht

```
*****
*          NKC CORE          *
*****
* Ringkernspeicher mit 32 Bit fuer den NKC auf der Basis des Projekts von      *
* Ben North und Oliver Nash Copyrigth 2011 / Jussi Kilpeläinen Copyright 2019   *
*****
* Uebersetzt in 68008 Assembler und Anpassung an einen NKC IO-Port durch sEn   *
* Sascha Neuschl 2022-06-11           *
*****
* - Es wird 1 IO-Port verwendet (hier $FFFFFFF)                                *
* - Schreiben = 7     6     5     4     3     2     1     0   *                   *
*          NC      ----- Kernadresse -----      WRITE    ENABLE   *           *
*          *                                         *                               *
* - Lesen =       7     6     5     4     3     2     1     0   *                   *
*          NC      NC      NC      NC      NC      NC      NC      READ   *           *
*****
* Version 1.0 / 11.06.2022                                              *
* - Testen aller Kerne, Schreiben und lesen Byte / Long                    *
*                                         *                               *
```

*** Konstanten

```
;* IO-Port
port      equ      $FFFFFFF

DISABLE   equ      %11111110
ENABLE    equ      %00000001
DWRITE   equ      %00000010
```

NDR-Klein-Computer – CORE – Der Ringkernspeicher

```

;* Wartezeit fuer Schreiben eines Kerns beim Ein- und Ausschalten
;* 1 NOP = 1,5 us bei 68008, 2 wait states und 8 Mhz Takt

WRONW equ 1           ;NOPs (3 us als default)
WROFFW equ 8          ;NOPs = (25 us als default)

;* Zeichen

kette:                dc.b 'aBcD', 0 ;fuer Test Long
corokay:               dc.b 'Kerne okay:',0
cornokay:              dc.b 'Kerne n o t okay:',0

*** Variablen

coreno:      ds.b 1
value:        ds.b 1
buffer:       ds.b 15
byte:         ds.b 1
long:         ds.b 4

ds 0

;* Einen Kern = Bit schreiben
;* Wert in value (0,1) und Kernadresse in coreno (0..31)
;* Port Byte: Bit 7 = nc, 6-2 = core no, 1 = Write, 0 = ENABLE

wrcore:
move.b coreno, d0      ;Kernnummer fuer Port Byte
rol.b #2, d0
cmp.b #0, value         ;Kern setzen oder loeschen
beq.s do                ;Loeschen durch Lesen
or.b #DWRITE, d0         ;Setzen durch Schreiben
do:
or.b #ENABLE, d0         ;Aktivieren
move.b d0, port          ;Port Byte mit ENABLE
move #wronw-1, d2         ;Zeitdauer ENABLE
writeon:
nop
dbra d2, writeon
and.b #DISABLE,d0        ;Deaktivieren
move.b d0, port          ;Port Byte ohne ENABLE

```

NDR-Klein-Computer – CORE – Der Ringkernspeicher

```

move #wroffw-1, d2           ; Zeitdeuer -ENABLE
writeoff:
nop
dbra d2, writeoff
rts

;* Einen Kern = Bit lesen
;* Wert in value (0,1) und Kernadresse in coreno (0..31)
;* Port Byte - schreiben: Bit 7 = nc, 6-2 = core no, 1 = WR, 0 = ENABLE
;* Pot Byte - lesen:      Bit 7-1 = nc, Bit 0 = RD (Aenderung Kernzustand)

rdcore:
clr.b value                 ;Schreiben einer "0" in den Kern ... und schauen, ob es
                                ;eine Aenderung am Kernzustand gab
bsr wrcore
move.b port, d1             ;Lesen, ob eine Aenderung am Kernzustand aufgetreten ist
                                ;In diesem Fall von "1" zu "0"!
and.b #%00000001, d1
cmp.b #0, d1
beq.s notset                ;Kern haelt "0"
                                ;Aenderung Kernzustand - Kern haelt "1" - Daten in d1
move.b #1, value             ;Nach dem Auslesen von "1" wieder "1" schreiben
bsr wrcore
notset:                      ;Keine Aenderung Kernzustand - Kern haelt "0"
                                ;Daten in d1
rts

;* Ein Byte schreiben
;* Wert in byte und Startkernadresse in coreno

wrbyte:
move.b coreno, d1            ;1. Kern fuer Bit 0
move.b byte, d3
clr d4                       ;Schleifenzaehler
wbit:
add.b #1, d4
and.b #%00000001, d3         ;Jedes Bit einzeln in value laden
move.b d3, value
move.b d1, coreno             ;Kernadresse
bsr wrcore                    ;und in Kern schreiben

```

NDR-Klein-Computer – CORE – Der Ringkernspeicher

```

add.b #1, d1           ;naechster Kern
move.b byte, d3        ;naechstes Bit
ror d4, d3
cmp.b #8, d4           ;8 Bit = 1 Byte
bne.s wbit

rts

;* Ein Long schreiben
;* Wert in long und Startkernadresse = 0

wrlong:
lea kette, A0          ;Zeichenkette mit 4 Zeichen in d0.l uebertragen
adda.l #3, A0           ;Ende der Zeichenkette
move.b (A0), d3
move #3-1, d4
wrreg:
rol.l #8, d3
suba.l #1, A0
move.b (A0), d3
dbra d4, wrreg
move.l d3, long

clr.b d4               ;Schleifenzaehler und 1. Kern
wlbit:
and.l #%00000000000000000000000000000001, d3
move.b d3, value         ;jedes Bit einzeln in value ...
move.b d4, coreno       ;Kernadresse
bsr wrcore              ;und in Kern schreiben
add #1, d4               ;Schleifenzaehler und naechster Kern
move.l long, d3           ;naechstes Bit
ror.l d4, d3
cmp.b #32, d4             ;32 Bit = 1 Long
bne.s wlbit
rts

;* Ein Byte lesen
;* Wert in byte und Startkernadresse in coreno
;* Ausgabe in byte

rdbyte:

```

```

clr.b d3           ;Initialisierung byte
clr d4             ;Schleifenzaehler
move.b coreno, d5 ;1. Kern
rbit:
move.b d5, coreno ;Kernadresse
bsr rdcore         ;und lesen
cmp.b #0, d1       ;Kern/Bit gesetzt?
beq.s zero        ;Bit = 0
bset d4, d3       ;Passendes Bit in d3 setzen
zero:
add.b #1, d5      ;naechster Kern
add #1, d4         ;Schleifenzaehler
cmp.b #8, d4       ;8 Kerne/Bit = 1 Byte
bne.s rbit
move.b d3, byte   ;Ausgabe in byte
lea buffer, A0     ;Schreiben des Zeichens auf den Bildschirm
move.b d3, (A0) +
move.b #0, (A0)
lea buffer, A0
move.b #$23, d0
move #50, d1
move #100, d2
moveq #!write, d7
trap #1
rts

;* Ein Long lesen
;* Wert in byte und Startkernadresse in coreno
;* Ausgabe in long

rdlong:
clr.l d3           ;Initialisierung Datenlangwort
clr.b d4             ;Schleifenzaehler und 1. Kern
rlbit:
move.b d4, coreno  ;Kernadresse
bsr rdcore
cmp.b #0, d1       ;Kern/Bit gesetzt?
beq.s lzero        ;Bit = 0
bset d4, d3       ;Passendes Bit in d3 setzen
lzero:
add #1, d4         ;Schleifenzaehler und naechster Kern

```

```

        cmp.b #32, d4           ;32 Kerne/Bit = 1 Long
        bne.s rlb1t
        move.l d3, long         ;Ausgabe in long

        lea buffer, A0           ;Schreiben der 4 Zeichen auf den Bildschirm
        move #4-1, d4
        print:
        move.b d3 , (A0)+       ;Pufferabschluss
        ror.l #8, d3
        dbra d4, print
        move.b #0, (A0)          ;Pufferabschluss
        lea buffer, A0
        move.b #$23, d0
        move #50, d1
        move #100, d2
        moveq#!write, d7
        trap #1
        rts

;* Schreiben und Lesen eines Bytes
corebyte:
        move.b #'*', byte        ;Zeichen = "*"
        move.b #8, coreno
        bsr wrbyte
        move.b #8, coreno
        bsr rdbyte
        rts

;* Schreiben und Lesen eines Longs
corelong:
        bsr wrlong
        bsr rdlong
        rts

;* Test, ob sich alle Kerne schreiben und lesen lassen
;* Jeder Kern wird mit "1" geschrieben und ausgelesen
;* Wird eine "1" gelesen ist der Kern okay, sonst n o t okay
;* Kerne , die okay sind, werden oben ausgegeben, Kerne, die n o t okay
;* sind, werden unten ausgegeben

```

NDR-Klein-Computer – CORE – Der Ringkernspeicher

```

coretest:
    clr d4                      ;Schleifenzaehler und 1.Kern
    clr d5                      ;X-Komponente Ausgabe "Kerne okay"
    clr d6                      ;X-Komponente Ausgabe "Kerne n o t okay"
    lea corokay, A0              ;Ueberschrift Kerne okay
    move.b #$21, d0
    clr d1
    move #180, d2
    moveq #!write, d7
    trap #1
    lea cornokay, A0             ;Ueberschrift Kerne okay
    move.b #$21, d0
    clr d1
    move #80, d2
    moveq #!write, d7
    trap #1

loop:
    move.b d4, coreno           ;Kernadresse
    move.b #1, value              ;Schreiben einer "1"
    bsr wrcore                  ;Kern schreiben
    bsr rdcore                  ;Kern lesen
    cmp.b #1, d1                 ;Kern/Bit gesetzt?
    bne.s notokay               ;Kern/Bit = 0
    lea buffer, A0                ;Ausgabe Kerne okay
    move.b d4, d0                 ;Kernadresse
    moveq #!print4d, d7           ;Wandlung in ASCII
    trap #1
    lea Buffer, A0                ;Ausgabe auf Bildschirm
    move.b #$11, d0
    move d5, d1
    add #15, d5
    move #150, d2
    moveq #!write, d7
    trap #1
    bra.s next                   ;naechster Kern
notokay:
    lea buffer, A0
    move.b d4, d0                 ;Kernadresse
    moveq #!print4d, d7           ;Wandlung in ASCII
    trap #1
    lea buffer, A0                ;Ausgabe Kerne n o t okay

```

```

move.b #$21, d0
move d6, d1
add #15, d6
move #50, d2
moveq #!write, d7
trap #1
next:
add #1, d4
cmp.b #32, d4           ;Alle 32 Kerne
bne loop
rts

```

6 Anhang

6.1 Quellennachweis:

Komponente	Datei
core memory shield von Jussi Kilperläinen	coremem-shield.pdf
Grundlagenprojekt zum core memory shield von Ben North und Oliver Nash	Coremem.pdf